2025/12/15 06:19 1/1 电路主要定律/定理

电气回路也是日本大学院常考的一个科目.正好最近有看到一个很棒的电路模拟器,因此想借它来梳理一下各个电路相关的知识点.

电路主要定律/定理

1) 欧姆定律: 在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比[] \$U=RI\$ 2) 叠加定理 3) KCL和KVL 4) 互易定理 5) 戴维南定理 6) 诺顿定理 重要的概念: 二端子元件: 大学院考试范围内的二端子元件分为有源和无源两类,无源二端子元件有电阻,电感和电容,有源二端子元件有电压源和电流源.

From:

https://trident365.com/ - 三叉戟

Permanent link:

Last update: 2025/01/18 19:43

